

# Circuitos Combinacionais

Prof. Gustavo Girão  
[girao@imd.ufrn.br](mailto:girao@imd.ufrn.br)

# Roteiro



- Definição de circuitos combinacionais
- Exemplos de circuitos combinacionais
  - Somadores
  - Multiplexadores
  - Comparadores
  - Deslocadores

# Circuitos Combinacionais

- Conhecemos portas lógicas básicas e portas lógicas compostas
  - AND, OR, NOT
  - NAND, NOR, XOR, XNOR
- Todos os exemplos que vimos até agora podem ser caracterizados como circuitos **combinacionais**
  - Circuitos simples de entender e com um fluxo de “dados” unidirectional.
- Definição
  - **Um circuito digital cuja saída depende apenas dos valores atuais das entradas.**
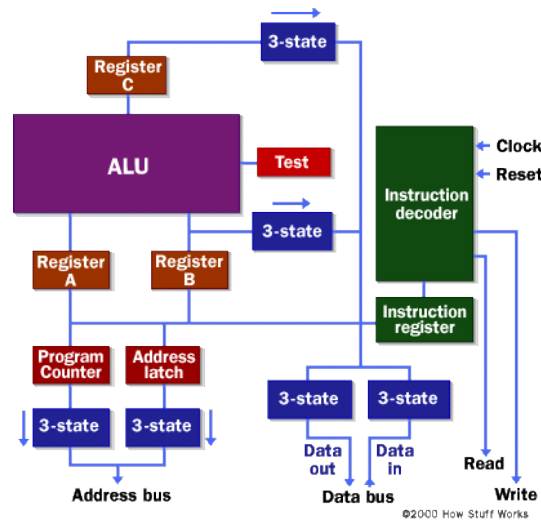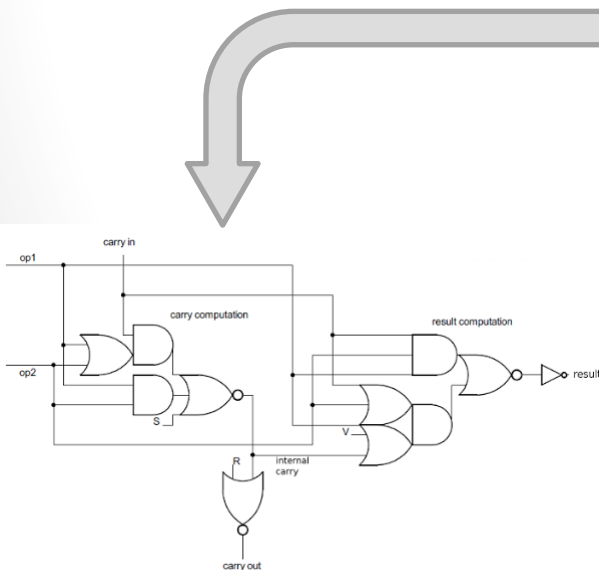
# Exemplos de Circuitos Combinacionais

- São utilizados como componentes básicos (acima das portas lógicas) na realização de tarefas maiores
- Um processador, por exemplo, pode ser visto como uma agregação destes componentes básicos



# Exemplos de Circuitos Combinacionais

- Circuito Somador
- Comparador
- Multiplexador
- ULA

# Circuito Somador

- Função
  - Adicionar dois números binários é talvez a operação mais comum executada nos sistemas digitais.
- Um somador de **N-bit** é um componente combinacional que adiciona **duas entradas** (A e B) de **N-bit** e gera uma **saída** de **N-bit**.
- **N** é a largura do somador.
  - Também chamada de **resolução**, porém é um termo mais usado em sistemas analógicos.
- Projetar somadores de forma eficiente (tamanho, velocidade) é um campo de pesquisa que tem recebido considerável atenção por muitas décadas.

# Começando do início

- Realizar a soma de dois bits é uma tarefa simples e já vimos como realizá-la manualmente

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0110 \\ \hline 1101 \end{array}$$

- Vimos também a porta XOR que tem um comportamento similar a uma soma:

PORTA OU EXCLUSIVO (XOR)  $C=A \oplus B$



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


# Começando do início

- Mas existe algo faltando....
- E o Carry?

$$\begin{array}{r} \textcolor{red}{11} \\ 0111 \\ + 0110 \\ \hline 1101 \end{array}$$

- A porta lógica XOR não é suficiente para representar uma soma de um bit. Precisamos de algo a mais:

Meio Somador de 1-bit

 



# Circuito Somador

- Adicionar dois números de 2 bits
  - $01 + 11 = 100$  ( $1 + 3 = 4$ )
- Podemos implementar a lógica desse circuito usando mintermos ou maxtermos
  - Abordagem ineficiente!!!!
  - Por que?


Entradas				Saídas		
a1	a0	b1	b0	c	s1	s0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

# Circuito Somador

O tamanho da tabela da verdade cresce exponencialmente

- ▶ Somador de 2-bit:  $2^{2+2} = 16$  linhas
- ▶ Somador de 4-bit:  $2^{4+4} = 256$  linhas
- ▶ Somador de 8-bit  $2^{8+8} = 65.536$  linhas
- ▶ Somador de 16-bit  $2^{16+16} = 4$  bilhões de linhas


# Circuito Somador

 

- ▶  $N=5 \rightarrow 1000$  transistores
- ▶ Número de transistores dobra a cada aumento de  $N$
- ▶ Qtd. transistores =  $1000 \times 2^{N-5}$ 
  - ▶  $N = 16 \rightarrow 2.048.000$  transistores
  - ▶  $N = 32 \rightarrow 100$  bilhões de transistores para somar 2 números?

 
# Modo alternativo de implementar somadores

- Imitar como as pessoas fazem a operação de adição manualmente




# Modo alternativo de implementar somadores

- Criar um componente para cada coluna

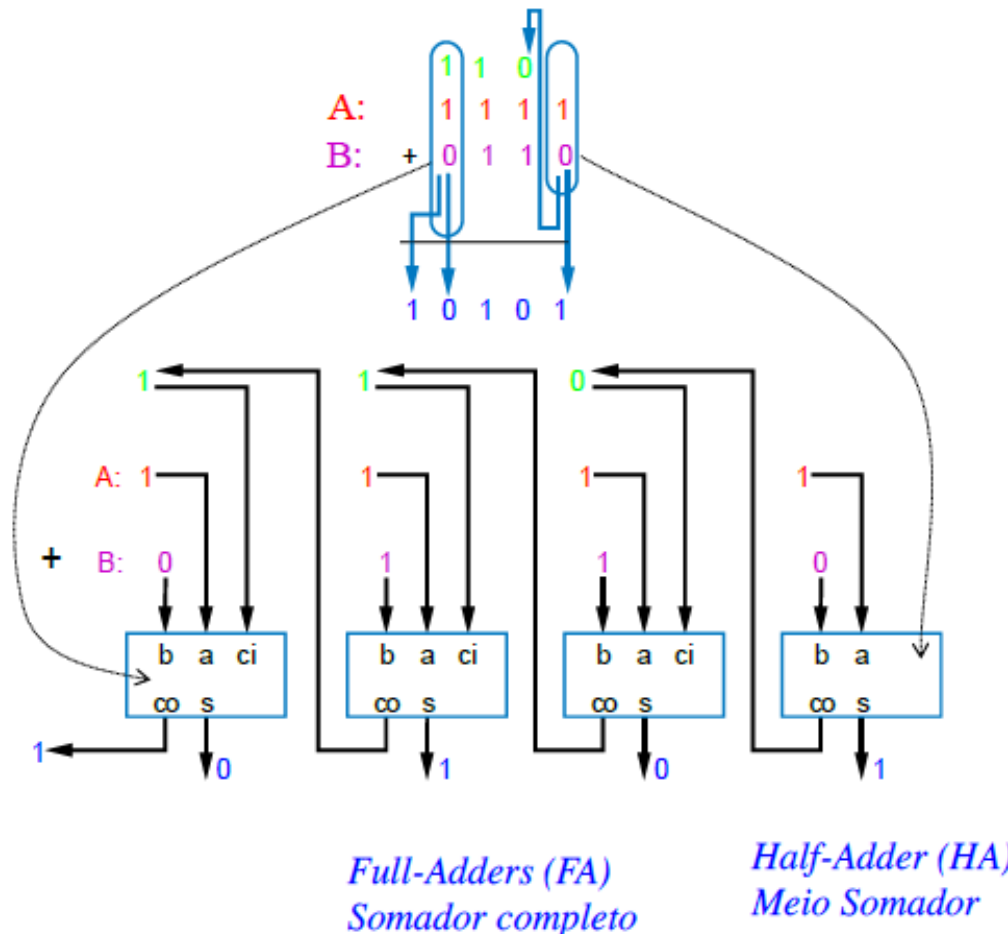
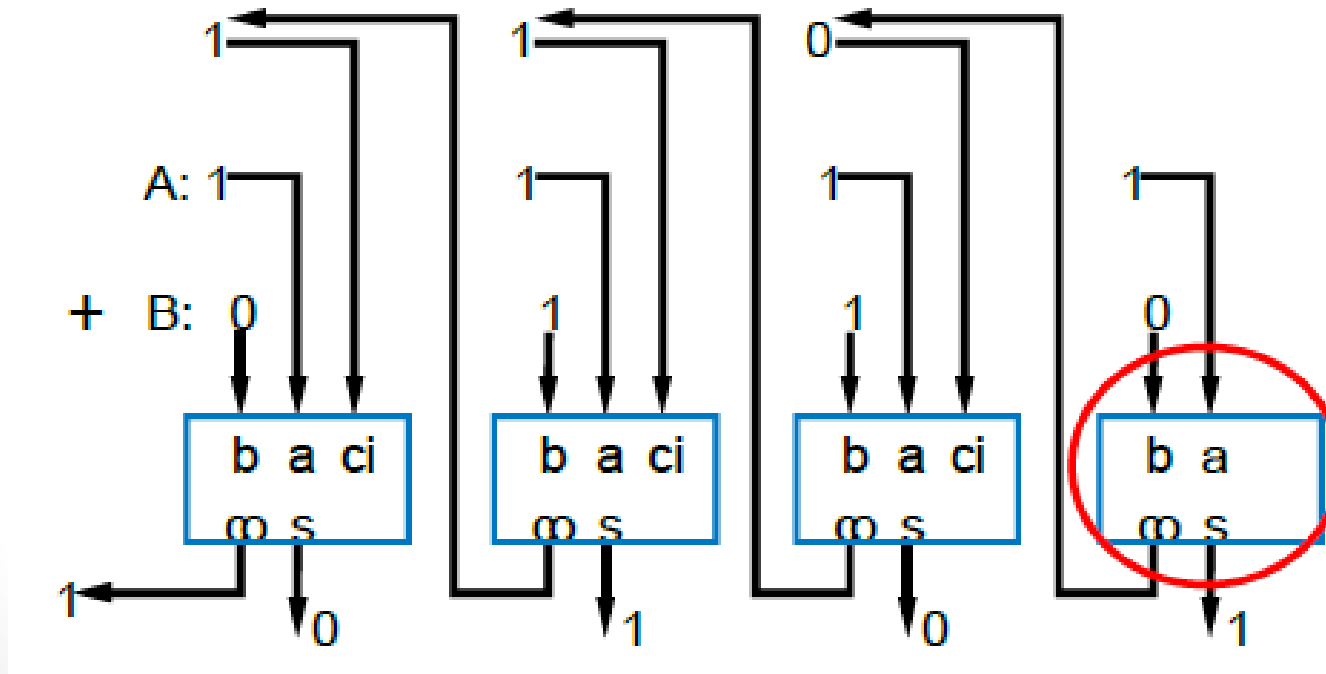
# Meio Somador (Half-Adder HA)

- Adiciona dois bits, gera a soma (s) e o carry out (co)
- Projeto é implementado na lógica combinacional clássica (mintermo ou maxtermo)



# Fluxo de concepção do HA

- 1. Encontre a tabela da verdade


Entradas		Saídas	
a	b	co	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- 2. Converter as saídas da tabela da verdade em equações

$$co = a.b$$


$$s = a \oplus b$$

- 3. Criar o circuito

 
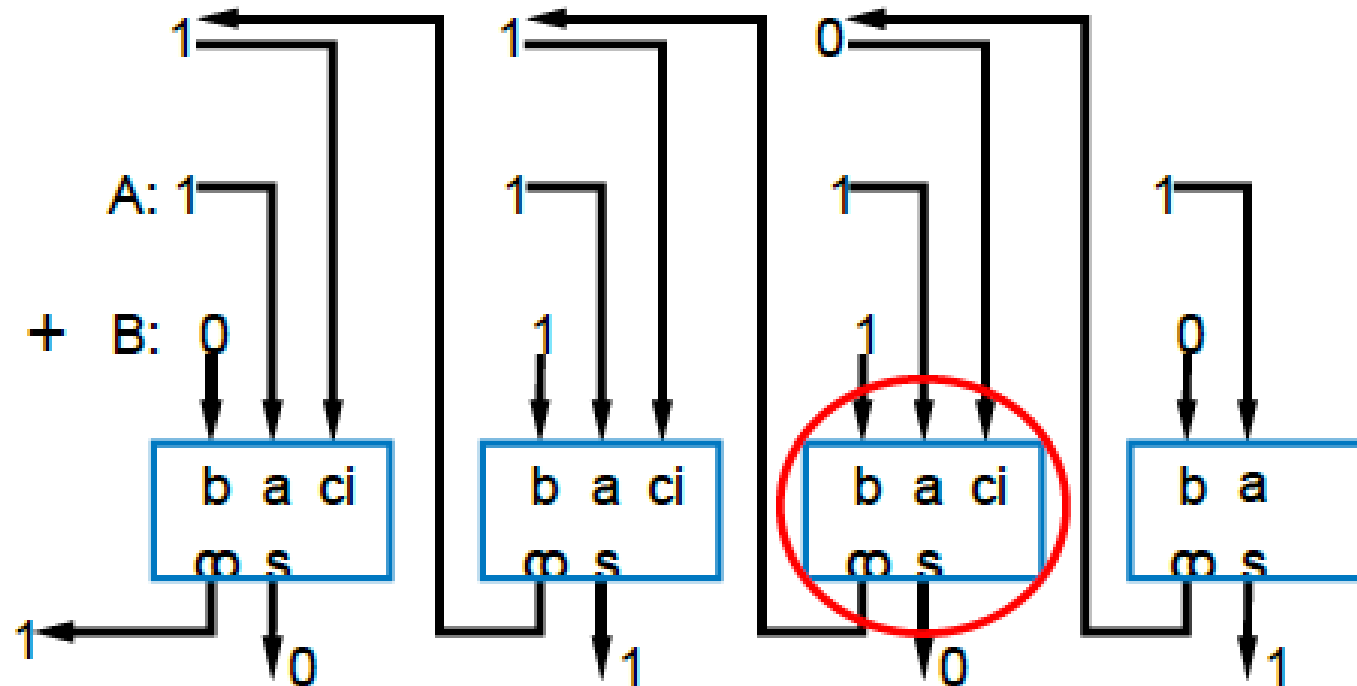
# Somador Completo (Full Adder – FA)

- Adiciona três bits, gera a soma (s) e o carry out (co)
- Projeto é implementado na lógica combinacional clássica (mintermo ou maxtermo)





# Fluxo de concepção do FA

- 1. Encontre a tabela da verdade

Entrada			Saída	
a	b	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


- 2. Converter as saídas da tabela da verdade em equações

$$co = b.ci + a.ci + a.b$$

$$s = a \oplus b \oplus ci$$



# Fluxo de concepção do FA

- 3. Criar o circuito

 

  
# Somador com propagação do carry

- Somador utilizando FA e HA (como se a soma fosse realizada à mão)
- Pode facilmente construir somadores de qualquer tamanho
  - Somador de 4 bits (2 palavras de 4-bit)
  - Gera uma saída de 4 bits e o bit de carry out


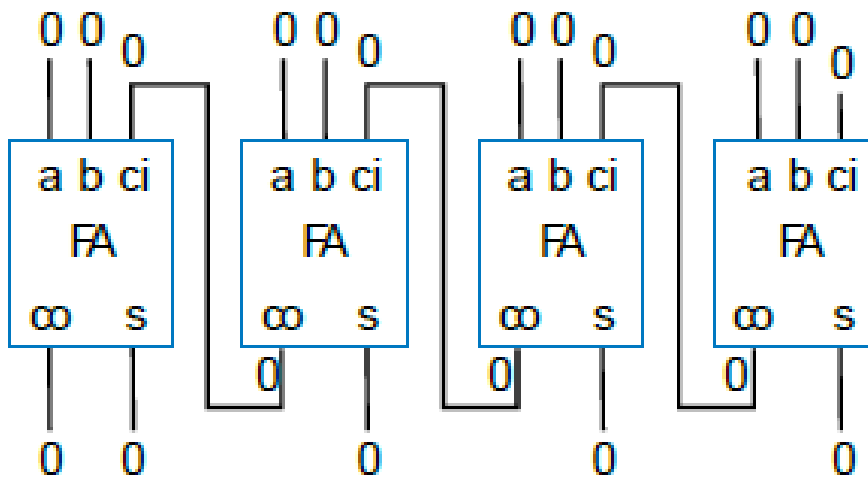
# Atraso de porta


- Quais são as consequências de uma composição de elementos como esta?
- A maior delas é o acúmulo do atraso
  - Que já existe em qualquer simples porta lógica



Assumir que todas as  
entradas são zero  
inicialmente
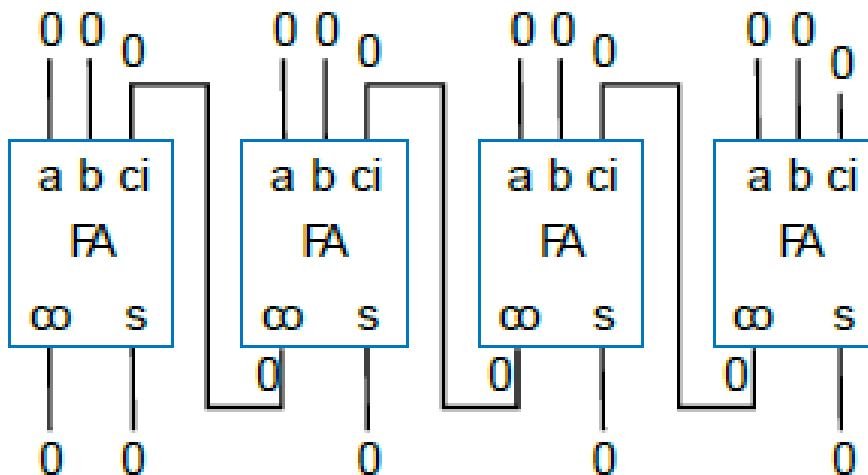
# Atraso de porta


- Quais são as consequências de uma composição de elementos como esta?
- A maior delas é o acumulo do atraso
  - Que já existe em qualquer simples porta lógica
  - Vamos imaginar que cada FA abaixo, leva **2 nanosegundos (ns)** para realizar a soma de um bit (gerando o carry out)



Assumir que todas as  
entradas são zero  
inicialmente

# Atraso de porta


MOMENTO 1

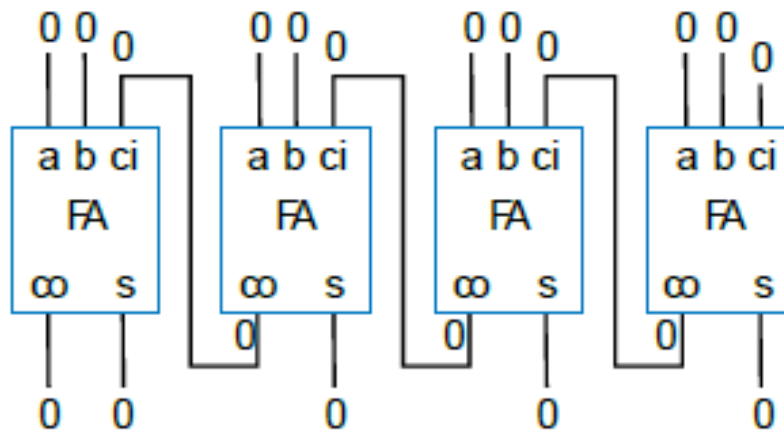

Assumir que todas as  
entradas são zero  
inicialmente


# Atraso de porta

**MOMENTO 1**

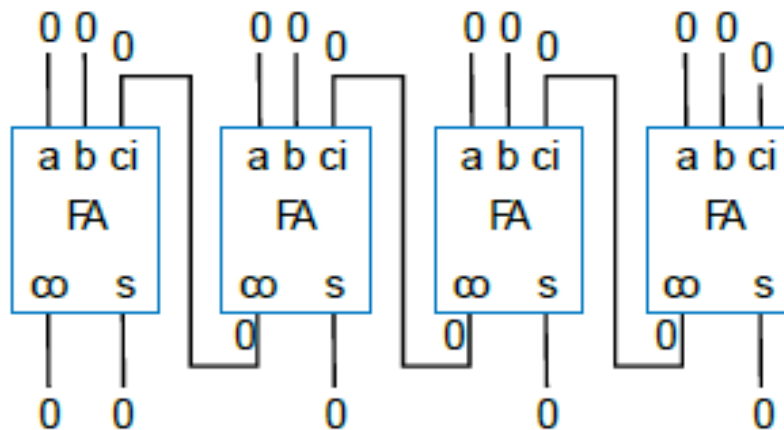

Assumir que todas as entradas são zero inicialmente

**MOMENTO 2**

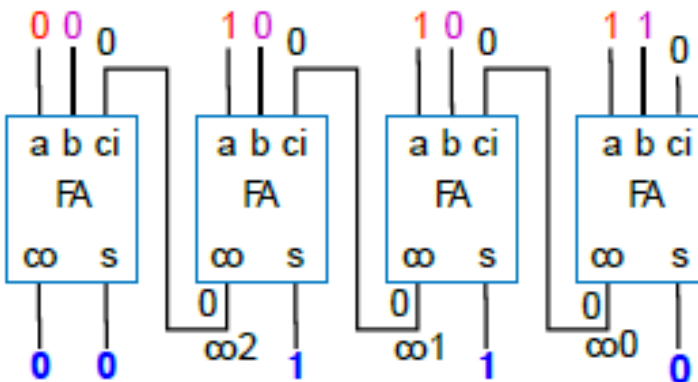


**0111+0001**  
(reposta deveria ser 01000)

Saída após 2 ns (1 FA)

# Atrás

**MOMENTO 3**

 


**0111 + 0001**  
(saída deveria ser 01000)

Saída após 4ns (2 FA)



# Atrá


**MOMENTO 3**

 

**0111+0001**  
(saída deveria ser 01000)

Saída após 4ns (2 FA)


**MOMENTO 4**

 

Saída após 6ns (3 FA)

# Atraz


**MOMENTO 3**

 

**0111+0001**  
(saída deveria ser 01000)


Saída após 4ns (2 FA)

**MOMENTO 4**

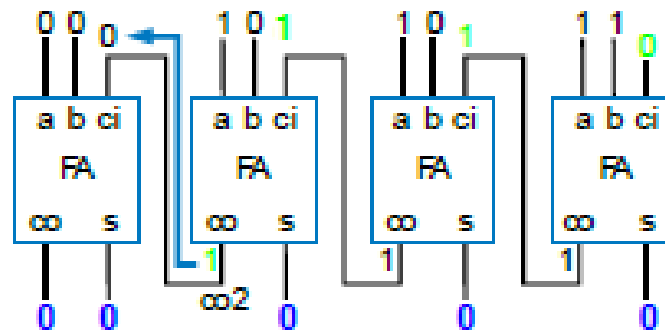

Saída após 6ns (3 FA)

**MOMENTO 5**

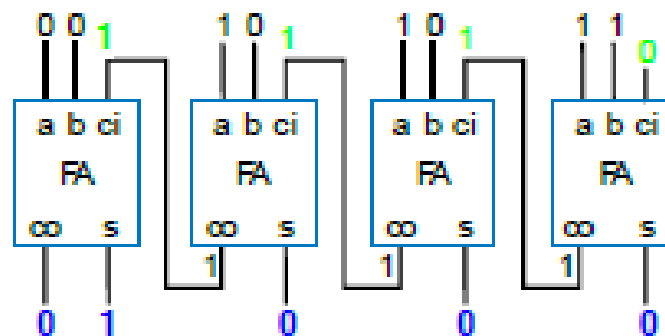


Saída após 8ns (4 FA)

Saída correta após 8ns

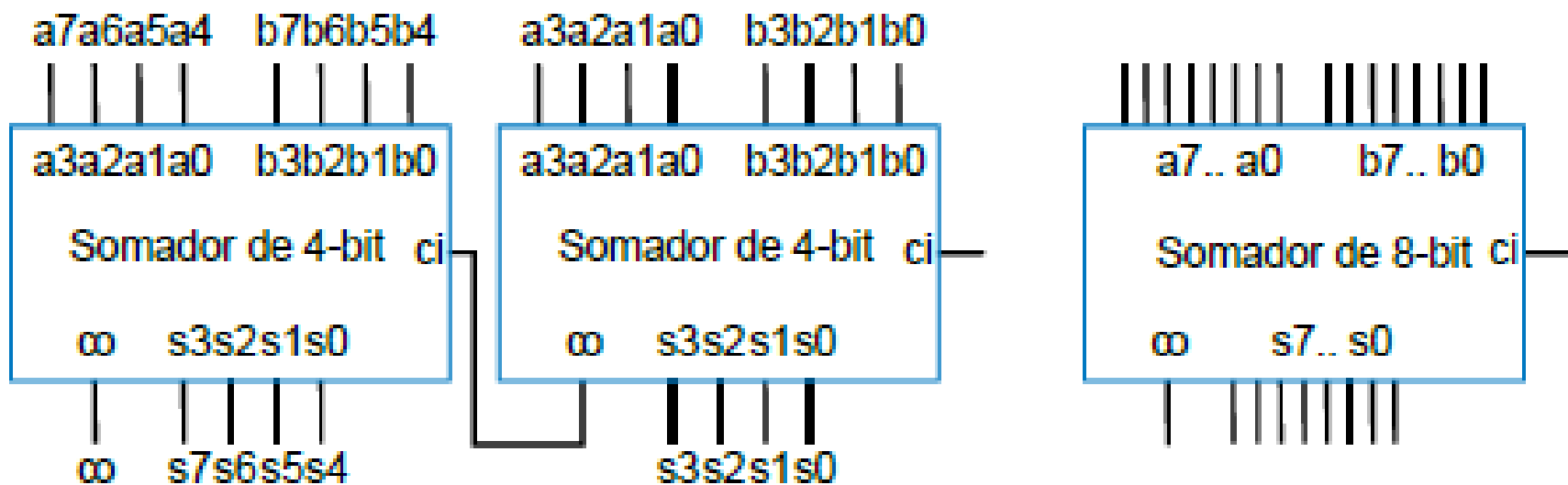
# Cascadeamento de somadores

- Como eu realizo a soma de 8 bits utilizando o somador de 4 bits anterior?



# Somador

- Calculadora de 8-bits

 

# Temporalidade

- No exemplo do somador, a temporalidade foi um fator importante na consolidação do valor final
- Externamente observamos que leva um tempo para o valor final “estabilizar”
- É importante notar também que no circuito do somador não existia nenhum componente que marcasse a **sincronização temporal** entre os outros componentes
- Assim, este componente é dito ASSINCRONO.


# Multiplexador

- Outro bloco construtivo de nível mais elevado usado em circuitos digitais.
- Um MUX  $M \times 1$  possui **M entradas** de dados e **uma saída**.
- Permite que apenas uma das entradas seja passada para saída.
- Uma chave selecionadora informa qual entrada irá passar na saída.
- Mux de 4 entradas -> chave de duas posições
- Mux de 8 entradas -> chave de três posições
- Mux de M entradas -> chave de \_\_\_\_\_ posições

# Multiplexador

- Outro bloco construtivo de nível mais elevado usado em circuitos digitais.
- Um MUX  $M \times 1$  possui **M entradas** de dados e **uma saída**.
- Permite que apenas uma das entradas seja passada para saída.
- Uma chave selecionadora informa qual entrada irá passar na saída.
- Mux de 4 entradas -> chave de duas posições
- Mux de 8 entradas -> chave de três posições
- Mux de M entradas -> chave de  $\log_2 M$  posições


# Multiplexador (MUX)

 



- Um multiplexador é como um **aparelho de mudança de via** em um parque ferroviário de manobras.
- Ele determina qual via de entrada será conectada à única via de saída, de acordo com a alavanca de controle.





# Multiplexador 2x1

 

# Multiplexador 2x1

  

# Multiplexador 2x1

  

# Multiplexador 2x1

 


Tabela Verdade			
S0	I1	I0	D
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

# Multiplexador 2x1


 
 


Tabela Verdade			
$S_0$	$I_1$	$I_0$	$D$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$D = \overline{S_0}.\overline{I_1}.I_0 + \overline{S_0}.I_1.I_0 + S_0.I_1.\overline{I_0} + S_0.I_1.I_0$$


$$D = \overline{S_0}.I_0 + S_0.I_1$$

# Multiplexador 2x1

 
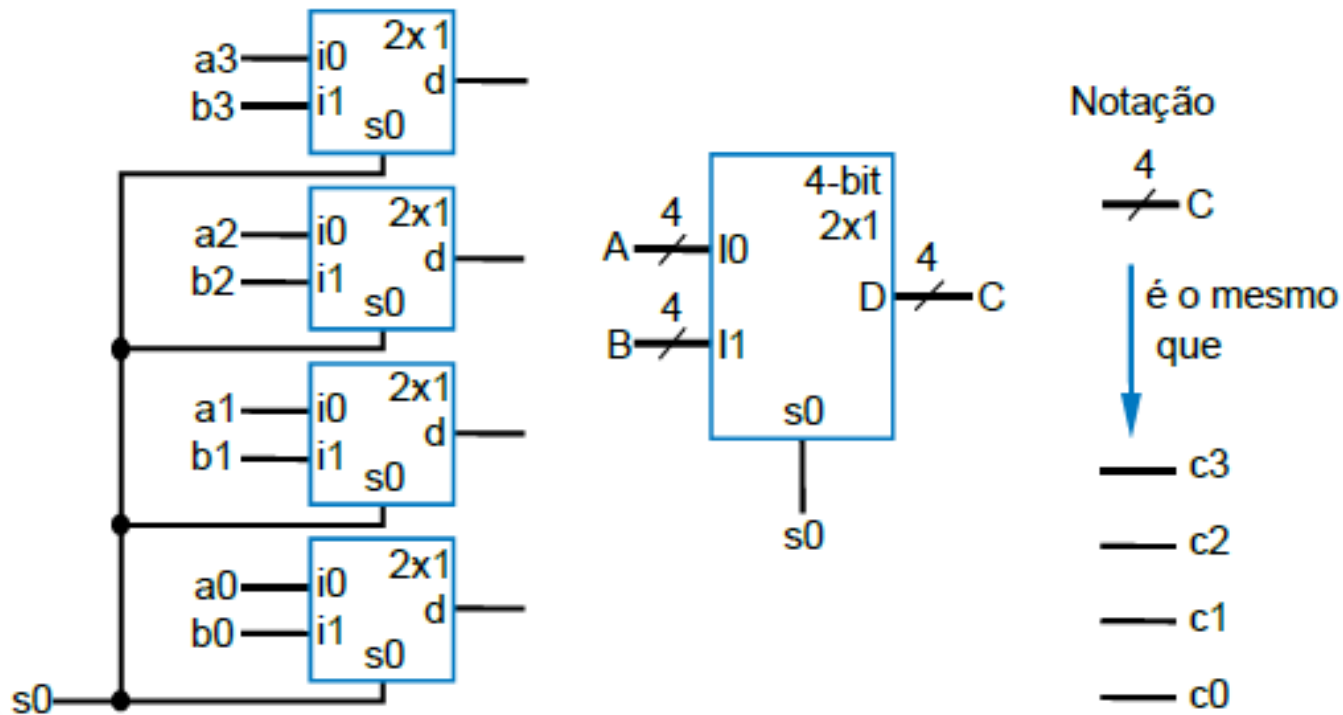
# Mux N-bit Mx1

- Um MUX é frequentemente utilizado para selecionar entradas de vários bits (N-bit)



# Comparadores

- São circuitos que comparam dois números binários
- Vamos considerar palavras binárias de 1 bit

 


Tabela Verdade		
A	B	X: A = B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# Comparadores

- São circuitos que comparam dois números binários
- Vamos considerar palavras binárias de 1 bit

 



Tabela Verdade		
A	B	X: A = B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X = \bar{A}.\bar{B} + A.B = \overline{A \oplus B}$$
 
# Comparadores

- São circuitos que comparam dois números binários
- Vamos considerar palavras binárias de 1 bit


$$X = \bar{A}.\bar{B} + A.B = \overline{A \oplus B}$$


 
# Comparador com três saídas

- Três saídas:

- $X : A = B$
- $Y : A > B$
- $Z : A < B$



- Como saber se  $Y : A > B = 1$ ?
- Como saber se  $Z : A < B = 1$ ?

# Comparador com três saídas

- Como saber se  $Y : A > B = 1$ ?
- Como saber se  $Z : A < B = 1$ ?

Tabela Verdade				
A	B	X: $A = B$	Y: $A > B$	Z: $A < B$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

# Comparador com três saídas

- Como saber se  $Y : A > B = 1$ ?
- Como saber se  $Z : A < B = 1$ ?

Tabela Verdade				
A	B	X: $A = B$	Y: $A > B$	Z: $A < B$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0


$$Y = A.\bar{B}$$

$$Z = \bar{A}.B$$

# Comparador com três saídas


$$Y = A.\bar{B}$$

$$Z = \bar{A}.B$$

 
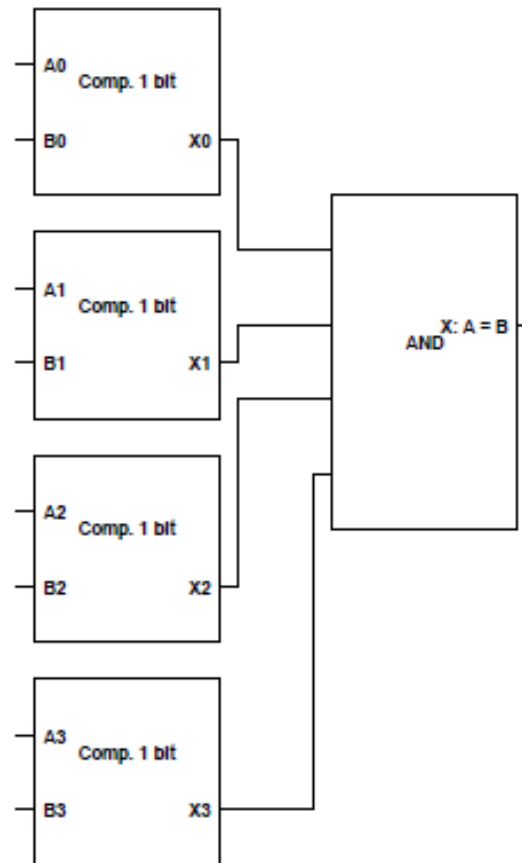
# Comparador de N bits

- Para fazer um comparador de n bits, fazemos n comparações de 1 bit



# Comparador de N bits com três saídas


- Como saber qual das seguintes palavras binárias é maior?
  - $A = 1001$
  - $B = 0110$
- Passos:
  - Identificar o bit mais significativo das duas palavras binárias
  - Se  $A_N > B_N$ , então  $A > B$
  - Se  $A_N < B_N$ , então  $A < B$
  - Se  $A_N = B_N$ , então devemos testar o bit seguinte

*\*o índice N identifica o enésimo bit*




# Comparador de N bits com três saídas

- Podemos usar o seguinte bloco lógico

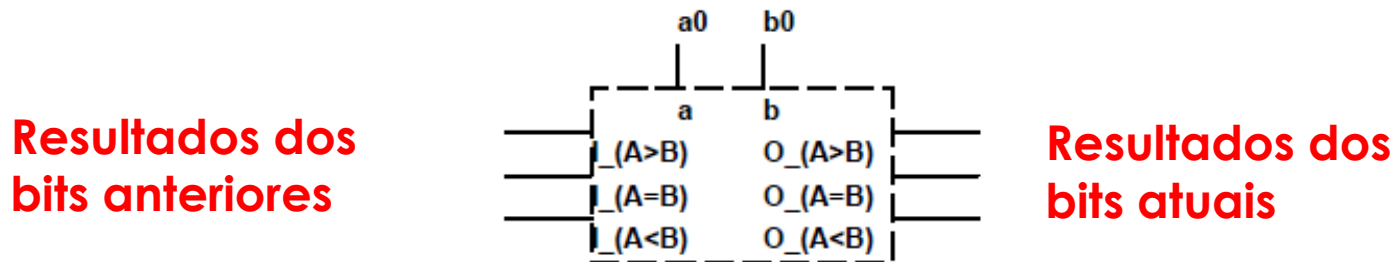


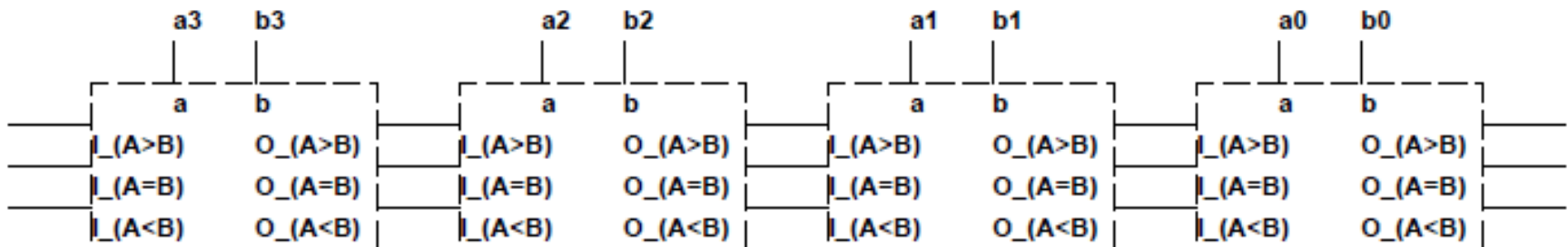- Vamos concatenar os blocos para comparar palavras binárias com mais de 1 bit


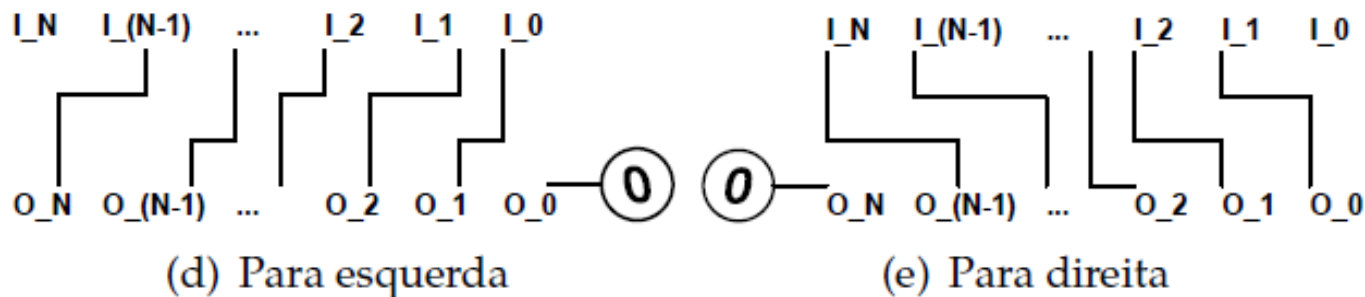
# Deslocadores

- Circuito com  $n$  entradas e  $n$  saídas
- Entrada: palavra binária de  $n$  bits
- Saída: palavra binária de  $n$  bits deslocada
- Circuito simples de deslocamento
  - Não utiliza nenhuma porta lógica
  - Apenas fios
  - Bits descartados: bit  $I_N$  ou bit  $I_0$



# Aritmética utilizando deslocadores



- Exemplos de deslocamentos à esquerda
  - 0110 -> 1100: 6 -> 12
  - 0101 -> 1010: 5 -> 10
  - 0010 -> 0100: 2 -> 4
- Exemplos de deslocamentos à direita
  - 0110 ! 0011: 6 -> 3
  - 0100 ! 0010: 4 -> 2
  - 1110 ! 0111: 14 -> 7
- **Resumindo:**
  - Deslocamento à esquerda: multiplica por 2
  - Deslocamento à direita: divide por 2

# Aritmética utilizando deslocadores

- **O que acontece quando o deslocamento de 1 bit ocorre duas vezes?**
  - 001100 -> 110000: 12 -> 48
- Exemplos de deslocamentos à direita
  - 001100 -> 000011: 12 -> 3
- **Resumindo:**
  - Deslocamento à esquerda de 2 bits: multiplica por 4
  - Deslocamento à direita de 2 bits: divide por 4
- **Conclusão:**
  - Realizar  $n$  deslocamentos à esquerda de 1 bit, equivale a multiplicar o número por  $2^n$
  - Realizar  $n$  deslocamentos à direita de 1 bit, equivale a dividir o número por  $2^n$
  
# Tipos de deslocadores

- Deslocador de 1 bit à esquerda
  - Adiciona 0 à  $I_0$
  - O mesmo deslocador pode ser feito para direita
- Deslocador de 1 bit à esquerda
  - Permite escolher o valor a ser adicionado em  $I_N$
  - O mesmo deslocador pode ser feito para direita




## IMD0121

- 54


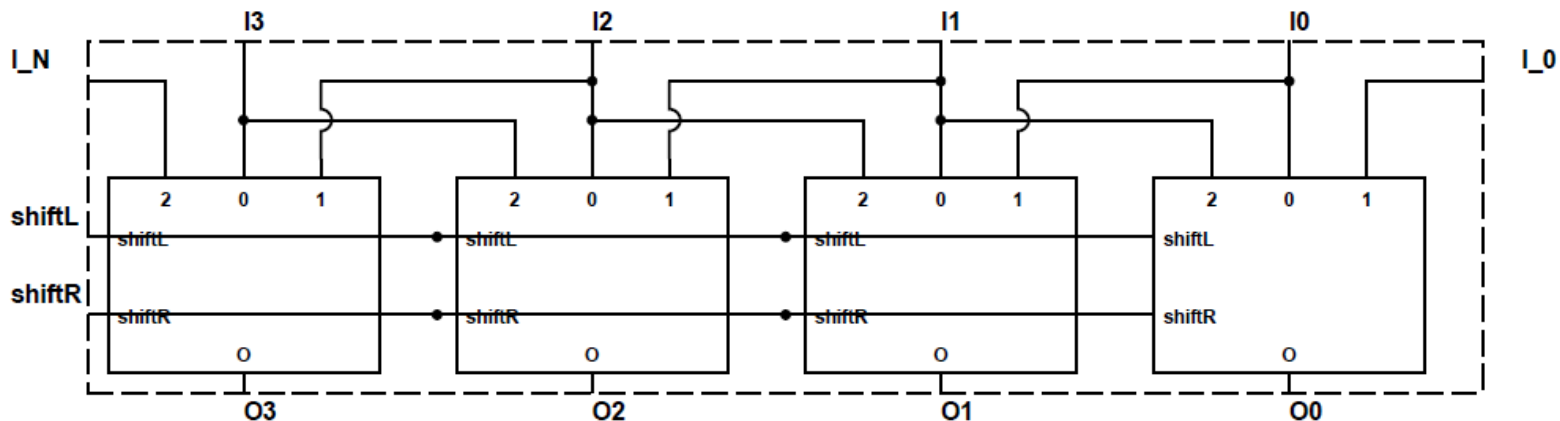
# Tipos de deslocadores

- Deslocador com escolha de lado
  - Permite escolher o lado do deslocamento (direita ou esquerda)
  - Possui variáveis de controle: shiftL e shiftR
  - Se shiftL for igual a 1: deslocamento à esquerda
  - Se shiftR for igual a 1: deslocamento à direita
  - Se shiftR e shiftL forem igual a 0: a saída será igual à entrada



# Conclusões

- Vimos diferentes tipos de circuitos que podem ser construídos a partir de portas lógicas
  - São blocos básicos que representam um nível de abstração mais alta
- Os circuitos que vimos são todos chamados de circuitos combinacionais
  - Suas saídas dependem somente das entradas
  - O tempo necessário para realizar o processamento depende somente do atraso dos componentes, ou seja, do tempo que leva para o sinal chegar até a saída do circuito.
- Nem todos os circuitos são combinacionais!
  - Outros tipos de circuitos dependem do estado em que eles se encontravam até o início da computação.
  - Exemplo: elementos de memória



# Referências

- **STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 814 p.**
  - Capítulo 9
- **TOCCI, Ronald J; Widmer, Neal S. Sistemas Digitais: princípios e Aplicações. 11. ed. São Paulo SP: Pearson, 2011, 817 p. ISBN 9788576050957**
  - Capítulo 1
- **PATTERSON, David A; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: A interface HARDWARE/SOFTWARE. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 3ª edição.**

# Circuitos Combinacionais

Prof. Gustavo Girão  
girao@imd.ufrn.br