

#### Universidade Federal do Rio Grande do Norte Instituto Metrópole Digital IMD0121 –Arquitetura de Computadores

### Simplificação de Expressões

Prof. Gustavo Girão girao@imd.ufrn.br

#### Apresentação

- Nesta aula veremos os teoremas booleanos, que são teoremas utilizados para simplificar expressões booleanas.
- Dentre os teoremas, veremos também os teoremas de De Morgan, que permitem converter expressões lógicas AND em OR e vice-versa.

#### Objetivos

- Aprender teoremas booleanos e teoremas de De Morgan
- Utilizar os teoremas para realizar simplificações booleanas

#### Introdução

- Teoremas Booleanos são regras que podem auxiliar na simplificação de expressões e circuitos lógicos.
- Exemplo:
  - A seguinte equação possui 12 portas lógicas

$$X = A.B + \overline{C}.(\overline{A} + \overline{B}) + B.(A + \overline{B})$$

- Ela pode ser representada por apenas 1 porta lógica
- O Como fazemos isso?

### IMD0121

- 1. X.0 = 0
- 2. X.1 = X
- 3. X.X = X
- 4.  $: X.\bar{X} = 0$
- 5. : X + 0 = X
- 6. X + 1 = 1
- 7. : X + X = X
- 8  $X + \bar{X} = 1$

$$X.0 = 0$$

- Linha 1: A = 0 e  $B = 0 \to X = 0$
- Linha 2: A = 0 e  $B = 1 \rightarrow X = 0$
- Linha 3:  $A = 1 e B = 0 \rightarrow X = 0$

$$X.1 = X$$

- Linha 2: A = 0 e  $B = 1 \rightarrow X = 0 = A$
- Linha 3:  $A = 1 \text{ e } B = 0 \rightarrow X = 0 = B$
- Linha 4:  $A = 1 e B = 1 \rightarrow X = 1 = A = B$

Tabela Verdade		
A	В	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X.X = X$$

- Linha 1: A = 0 e  $B = 0 \rightarrow X = 0 = A = B$
- Linha 4: A = 1 e  $B = 1 \rightarrow X = 0 = A = B$

$$X.\bar{X} = 0$$

- Uma das entradas será 0, e por isso, a saída é zero
- Linha 2: A = 0 e  $B = 1 \rightarrow X = 0$
- Linha 3:  $A = 1 e B = 0 \rightarrow X = 0$

Tabela Verdade			
A	В	X	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

$$X + 0 = X$$

- Linha 1: A = 0 e  $B = 0 \rightarrow X = 0 = A = B$
- Linha 2: A = 0 e  $B = 1 \rightarrow X = 1 = B$
- Linha 3: A = 1 e  $B = 0 \rightarrow X = 1 = A$

$$X + 1 = 1$$

- Linha 2: A = 0 e  $B = 1 \rightarrow X = 1$
- Linha 3:  $A = 1 e B = 0 \rightarrow X = 1$
- Linha 4: A = 1 e  $B = 1 \rightarrow X = 1$

Tabela	Verdade
rabera	rciaaac

A	В	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

#### IMD0121

$$X + X = X$$

- Linha 1: A = 0 e  $B = 0 \rightarrow X = 0 = A = B$
- Linha 4: A = 1 e  $B = 1 \rightarrow X = 0 = A = B$

$$X + \bar{X} = 1$$

- Uma das entradas será 1, e por isso, a saída será 1
- Linha 2: A = 0 e  $B = 1 \rightarrow X = 1$
- Linha 3: A = 1 e  $B = 0 \rightarrow X = 1$

Tabela Verdade		
A	В	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### IMD0121

#### Teoremas com mais de uma variável

- 1 A + B = B + A
- 2. : A.B = B.A
- A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C
- A.(B.C) = (A.B).C = A.B.C
- 5. A.(B+C) = A.B + A.C
  - 2. (D+A).(B+C) = D.B + D.C + A.B + A.C
- 6. A + A.B = A
- 7. :  $A + \bar{A}.B = A + B$ 
  - 2.  $: \bar{A} + A.B = \bar{A} + B$

$$A + B = B + A$$

- Considere: A = 1 e B = 0
- A + B = 1 + 0 = 1
- B + A = 0 + 1 = 1

$$A.B = B.A$$

- Considere: A = 1 e B = 0
- A.B = 1.0 = 0
- B.A = 0.1 = 0

#### IMD0121

## Teoremas com mais de uma variável

Leis Associativas

$$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$$

- Considere: A = 1, B = 0 e C = 1
- X = A + (B + C) = 1 + (0 + 1) = 1 + 1 = 1
- X = (A + B) + C = (1 + 0) + 1 = 1 + 1 = 1
- X = A + B + C = 1 + 0 + 1 = 1

$$A.(B.C) = (A.B).C = A.B.C$$

- Considere: A = 1, B = 0 e C = 1
- X = A.(B.C) = 1.(0.1) = 1.0 = 0
- X = (A.B).C = (1.0).1 = 0.1 = 0
- X = A.B.C = 1.0.1 = 0

#### Leis Distributivas

- $\bullet$  A.(B+C) = A.B + A.C
  - Considere: A = 0, B = 1 e C = 1
  - X = A.(B + C) = 0.(1 + 1) = 0.1 = 0
  - X = A.B + A.C = 0.1 + 0.1 = 0 + 0 = 0
- (D+A).(B+C) = D.B + D.C + A.B + A.C
  - Considere: A = 1, B = 1, C = 0 e D = 0
  - X = (D+A).(B+C) = (0+1).(1+0) = 1.1 = 1
  - X = D.B + D.C + A.B + A.C = 0.1 + 0.0 + 1.1 + 1.0 = 0 + 0 + 1 + 0 = 1

• 6 : 
$$A + A.B = A$$
  
 $A + A.B = A.1 + A.B$   
 $A.1 + A.B = A.(1 + B)$   
 $A.(1 + B) = A.1 = A$   
 $A + A.B = A$ 

• 6.: 
$$A + A.B = A$$
  
 $A + A.B = A.1 + A.B$   
 $A.1 + A.B = A.(1 + B)$   
 $A.(1 + B) = A.1 = A$   
 $A + A.B = A$ 

• 7.:

$$♦$$
 7.1:  $A + \bar{A}.B = A + B$   
 $A + \bar{A}.B = A + A.B + \bar{A}.B$   
 $A + A.B + \bar{A}.B = A + B.(A + \bar{A})$   
 $A + B.(A + \bar{A}) = A + B.1 = A + B$   
 $A + \bar{A}.B = A + B$   
 $♦$  7.2:  $\bar{A} + A.B = \bar{A} + B$ 

- No teorema anterior, substitua A por  $\overline{A}$
- $\bullet \ \bar{A} + A.B = \bar{A} + B$

$$X = (A+B)(\bar{A}+C)(\bar{B}+\bar{C})$$

$$X = (A + B)(\bar{A} + C)(\bar{B} + \bar{C})$$
  
 $X = (A.\bar{A} + A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$ 

$$X = (A + B)(\bar{A} + C)(\bar{B} + \bar{C})$$
  
 $X = (A.\bar{A} + A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$   
 $X = (A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$ 

$$X = (A + B)(\bar{A} + C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = (A.\bar{A} + A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = (A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = (A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = A.\bar{B}.C + A.C.\bar{C} + \bar{A}.B.\bar{B} + \bar{A}.B.\bar{C} + B.\bar{B}.C + B.C.\bar{C}$$

$$X = (A + B)(\bar{A} + C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = (A.\bar{A} + A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = (A.C + \bar{A}.B + B.C)(\bar{B} + \bar{C})$$

$$X = A.\bar{B}.C + A.C.\bar{C} + \bar{A}.B.\bar{B} + \bar{A}.B.\bar{C} + B.\bar{B}.C + B.C.\bar{C}$$

$$X = A.\bar{B}.C + \bar{A}.B.\bar{C}$$

Simplifique a seguinte expressão:  $X = A + A.B.C.(\bar{A}.B)$ 

Simplifique a seguinte expressão:  $X = A + A.B.C.(\bar{A}.B)$  $X = A + A.B.B.\bar{A}.B$ 

Simplifique a seguinte expressão:  $X = A + A.B.C.(\bar{A}.B)$ 

$$X = A + A.B.B.\bar{A}.B$$

$$X = A$$

#### Teoremas de De Morgan

- Convertem operações lógicas OR em AND e vice-versa
- As regras de De Morgan são as seguintes
  - A negação de uma soma lógica é igual ao produto da negação

$$X = \overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$$

 A negação de um produto é igual à soma lógica da negação

$$X = \overline{A}.\overline{B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$X = \overline{\overline{A + B}.B}$$

$$X = \overline{\overline{A + B}.B}.\overline{B}$$

$$X = \overline{\overline{A}.\overline{B}.B}$$

$$X = \overline{\overline{A} + \overline{B} \cdot B}$$

$$X = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot B}$$

$$X = \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{B}}$$

$$X = \overline{\overline{A} + \overline{B} \cdot B}$$

$$X = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot B}$$

$$X = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} + \overline{B}$$

$$X = A + B + \overline{B}$$

$$X = \overline{\overline{A} + \overline{B} \cdot B}$$

$$X = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot B}$$

$$X = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} + \overline{B}$$

$$X = A + B + \overline{B}$$

$$X = 1$$

Simplifique a seguinte expressão lógica:  $X = A.B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}$ 

$$X = A.B + \overline{C + \overline{A + B}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A + B}}}$$

$$X = A.B + \overline{C + \overline{A.\overline{B}}}$$

#### MD0121

#### Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A + B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C + \overline{A}.\overline{B}}}$$

$$X = A.B + \overline{C.\overline{A}.\overline{B}}$$

#### MD012

#### Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A + B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C + \overline{A}.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = A.B + \overline{C}.(A + B)$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B.\overline{C}.A.\overline{C}.B}$$

#### Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B.\overline{C}.A.\overline{C}.B}$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}).(C + \overline{A}).(C + \overline{B})$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A} + \overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} \cdot \overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} \cdot \overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} \cdot (A + B)}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} \cdot (A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C} \cdot A + \overline{C} \cdot B}$$

$$X = \overline{A.B \cdot \overline{C} \cdot A \cdot \overline{C} \cdot B}$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (C + \overline{A}) \cdot (C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A.C + \overline{A.A} + \overline{B.C} + \overline{B.A}) \cdot (C + \overline{B})}$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A} + \overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B}.\overline{C}.A.\overline{C}.B$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}).(C + \overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A}.\overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A + B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C + \overline{A}.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C.\overline{A.\overline{B}}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C.A + B}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C.A + \overline{C.B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C.A + \overline{C.B}}}$$

$$X = \overline{A.B \cdot \overline{C.A \cdot \overline{C.B}}}$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (C + \overline{A}) \cdot (C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A.C + \overline{A.A} + \overline{B.C + \overline{B.A}}) \cdot (C + \overline{B})}$$

$$X = (\overline{A.C + \overline{A} + \overline{B.C + \overline{B.A}}) \cdot (C + \overline{B})}$$

$$X = (\overline{A.C + \overline{A} + \overline{B.C + \overline{B.A}}) \cdot (C + \overline{B})}$$

$$X = (\overline{A.C + \overline{A + \overline{B.C + \overline{B.A}}}) \cdot (C + \overline{B})}$$

#### Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.\overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \underline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B}.\overline{C}.A.\overline{C}.B$$

$$X = \overline{A.B}.\overline{C}.A.\overline{C}.B$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}).(C + \overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A}.\overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.(C + 1 + \overline{B}) + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A + B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A}.\overline{B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.\overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B \cdot \overline{C}.A.\overline{C}.B}$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}).(C + \overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A}.\overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.(C + 1 + \overline{B}) + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.C.C + \overline{B}.C.\overline{B}$$

## Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C} + \overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.\overline{A}.\overline{B}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B}.\overline{C}.A.\overline{C}.B$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}).(C + \overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A}.\overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.(C + 1 + \overline{B}) + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.C.C + \overline{B}.C.\overline{B}$$

$$X = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.C + \overline{B}.C$$

#### Exemplo

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A + B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C + \overline{A}.\overline{B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.\overline{A.\overline{B}}}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.(A + B)}$$

$$X = \overline{A.B + \overline{C}.A + \overline{C}.B}$$

$$X = \overline{A.B}.\overline{C}.A.\overline{C}.B$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}).(C + \overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A}.\overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.C + \overline{A} + \overline{B}.C + \overline{B}.\overline{A}).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A}.(C + 1 + \overline{B}) + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = (\overline{A} + \overline{B}.C).(C + \overline{B})$$

$$X = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.C.C + \overline{B}.C.\overline{B}$$

$$X = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.C + \overline{B}.C$$


$$X = \overline{A}.C + \overline{A}.\overline{B} + \overline{B}.C$$

- Vimos que as portas AND, OR e NOT podiam ser obtidas por portas NAND e NOR
- Vamos provar os circuitos encontrados
- Porta NOT:
  - Utilizando porta NAND

$$X = \overline{A.A}$$

$$X = \overline{A} + \overline{A}$$

$$X = \overline{A}$$

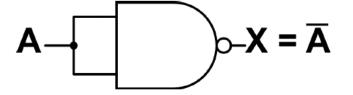


Utilizando porta NOR

$$X = \overline{A + A}$$

$$X = \overline{A}.\overline{A}$$

$$X = \overline{A}$$

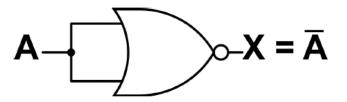


- Porta AND:
  - Utilizando porta NAND

$$X = \overline{\underline{A.B}}.\overline{A.\underline{B}}$$

$$X = \overline{A.B} + \overline{A.B}$$


$$X = A.B + A.B$$

$$X = A.B$$

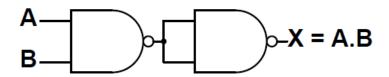

- Porta AND:
  - Utilizando porta NOR (circuito 1)
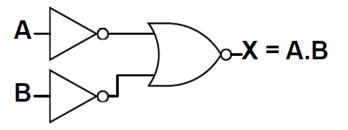
$$X = \overline{A} + \overline{B}$$
$$X = A.B$$




Utilizando porta NOR (circuito 2)

$$X = \overline{\overline{A + A}} + \overline{B + B}$$

$$X = \overline{A + A}.\overline{B + B}$$


$$X = (A + A).(B + B)$$

$$X = A.B$$

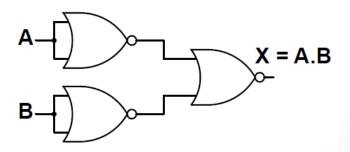

- Porta OR:
  - Utilizando porta NAND (circuito 1)
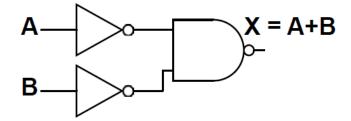
$$X = \overline{\overline{A}}.\overline{\overline{B}}$$
$$X = A + B$$




Utilizando porta NAND (circuito 2)

$$X = \overline{\overline{A.A}.\overline{B.B}}$$

$$X = \overline{A.A} + \overline{B.B}$$

$$X = (A.A) + (B.B)$$

$$X = A + B$$

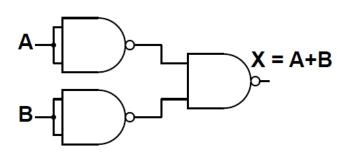


- Porta OR:
  - Utilizando porta NOR

$$X = \overline{\overline{A + B}} + \overline{A + B}$$

$$X = \overline{A + B}.\overline{A + B}$$

$$X = (A + B).(A + B)$$

$$X = A + B$$

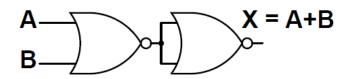

#### Resumo

- Os teoremas booleanos permitem simplificar expressões lógicas,
- facilitando a construção de circuitos lógicos. Existem teoremas
- que envolvem apenas uma variável, e teoremas que envolvem
- mais de uma variável.
- Os Teoremas de De Morgan são teoremas que permitem a
- conversão de portas lógicas AND e OR, envolvendo portas
- lógicas NOT, e são muito utilizados na simplificação de
- expressões lógicas.
- A negação de uma soma lógica é igual ao produto da negação
- A negação de um produto é igual à soma lógica da negação

#### Referências

- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 814 p.
  - Capítulo 9
- TOCCI, Ronald J; Widmer, Neal S. Sistemas Digitais: principios e Aplicações. 11. ed. São Paulo SP: Pearson, 2011, 817 p. ISBN 9788576050957
  - Capitulo 1

 PATTERSON, David A; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: A interface HARDWARE/SOFTWARE. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, 3ª edição.

#### Próxima Aula

Mapa de Karnaugh